## Ligação de fontes dependentes no Multisim

## Circuito dado Mesmo circuito no Multisim 3 $\Omega$ 2 $V_A$ 12 $\Omega$ 5 A R2 V 9.1654V V4- $V_2$ V4 V4 3Ω $V_1$ $V_3$ 11 6 $\Omega$ 9 $\Omega$ V 9.7323V 5A 4 $I_A$ V2 12 V **>**7Ω R1 2V/V 12Ω V 42.827V V2 V4 V 12.000V R3 R5 V 4.6299V V1 9Ω 60 R4 V1 $7\Omega$ 12V 4A/A V4-